




# Electricité

# **Chapitre 4 : Dipôles actifs**
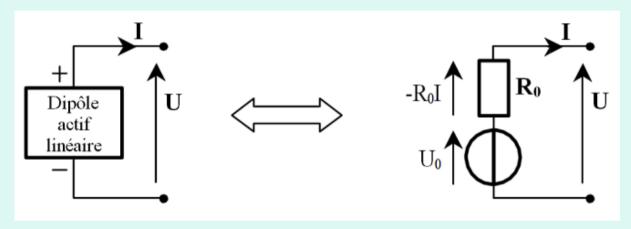
## Modèle équivalent de Thèvenin

Tout dipôle actif linéaire peut être modélisé (« remplacé ») par une source de tension idéale  $U_0$  en série avec une résistance  $R_0$ . C'est le modèle équivalent de Thèvenin (M.E.T.).



U<sub>0</sub> est la tension à vide du dipôle actif linéaire ou tension de Thèvenin (notée aussi Eth).

R<sub>0</sub> est la résistance interne du dipôle actif linéaire ou résistance de Thèvenin (notée aussi Rth).

1. Energie stockée

$$p(t) = u(t)i(t) = C\frac{du(t)}{dt}u(t) = \frac{1}{2}C\frac{du^{2}(t)}{dt} = \frac{dW}{dt} \to W = \frac{1}{2}C^{2}$$

2. Association de condensateurs

Soit l'associations de 2 condensateurs en parallèles : Ceq = C1 + C2

$$Q_{\acute{e}q} = C_{\acute{e}q} * U$$

$$Q_{\acute{e}q} = Q_1 + Q_2 = C_1 * U + C_2 * U$$

$$= U (C_1 + C_2)$$

$$donc C_{\acute{e}q} = C_1 + C_2$$





Soit l'associations de 2 condensateurs

en série : 
$$Ceq = \frac{c_1 \cdot c_2}{c_1 + c_2}$$

$$\begin{array}{c|c} -|c_1| & = & -|c_2| \\ U_{\acute{e}q} & = & \frac{Q}{C_{\acute{e}q}} \\ U_{\acute{e}q} & = & U_{C1} + U_{C2} = \frac{Q}{c_1} + \frac{Q}{c_2} = Q * (\frac{1}{c_1} + \frac{1}{c_2}) \\ d'où \frac{1}{c_{\acute{e}q}} & = & \frac{1}{c_1} + \frac{1}{c_2} \\ donc & C_{\acute{e}q} & = & \frac{C_1 * C_2}{C_1 + C_2} \end{array}$$

#### Les bobines

#### 1. Présentation METTRE LE SYMBOLE

Le principe de la bobine est le suivant : la bobine, traversée par un courant i(t), crée un **champ magnétique**  $\vec{B}(i)$  dans le noyau. De ce champ découle un flux magnétique  $\Phi(i) = B(i)$ . S qui traverse les N spires de l'enroulement (S est la surface d'une spire).

Le flux total qui traverse les N spires de la bobine est  $\phi t(i) = N\phi(i) = NSB(i)$ 

Ce flux, qui dépend de i(t), est généralement directement proportionnel au courant :  $\phi t = Li$  On appelle L le coefficient de proportionnalité. On parle d'inductance, ou de coefficient d'auto-induction. L'unité de L est le Henry (H).

Construction	Formule	Dimensions
Bobine à air	$L = \frac{\mu_0 N^2 S}{l}$	<ul> <li>L = inductance en henry (H)</li> <li>μ<sub>0</sub> = constante magnétique = 4π × 10<sup>-7</sup> H·m-1</li> <li>N = nombre de spires</li> <li>S = section de la bobine en mètres carrés (m²)</li> <li>I = longueur de la bobine en mètres (m)</li> </ul>
Bobine avec noyau magnétique	$L = \frac{\mu_0 \mu_r N^2 S}{l}$	<ul> <li>L = inductance en henry (H)</li> <li>μ<sub>0</sub> = constante magnétique = 4π × 10<sup>-7</sup> H·m-1</li> <li>μ<sub>r</sub> = perméabilité relative effective du matériau magnétique</li> <li>N = nombre de spires</li> <li>S = section effective du noyau magnétique en mètres carrés (m²)</li> <li>I = longueur effective du noyau magnétique en mètres (m)</li> </ul>

D'après la loi de Faraday il apparait aux bornes du dipôles une tension induite :

$$u = \frac{d\phi t}{dt} = L \frac{di}{dt}$$





2. Energie stockée

$$p(t) = u(t)i(t) = L\frac{di(t)}{dt}i(t) = \frac{1}{2}L\frac{di^{2}(t)}{dt} = \frac{dW}{dt} \to W = \frac{1}{2}Li^{2}$$

3. Association d'inductances

Soit l'associations de 2 bobines en série : Leq = L1 + L2

$$u = u_1 + u_2$$

$$= L_1 \frac{di}{dt} + L_2 \frac{di}{dt}$$

$$= (L_1 + L_2) \frac{di}{dt}$$

$$= L_{eq} \frac{di}{dt}$$

$$donc L_{eq} = L_1 + L_2$$

$$\frac{di}{dt} = \frac{di_1}{dt} + \frac{di_2}{dt}$$

$$= \frac{1}{L_1}u + \frac{1}{L_2}u$$

$$= (\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2})u$$

$$donc L_{\acute{e}q} = \frac{L_1 * L_2}{L_1 + L_2}$$

 $=\frac{1}{L_{\acute{e}a}}u$ 

Soit l'association de 2 bobines en parallèle : L1\*L2

$$Leq = \frac{L1*L2}{L1+L2}$$

### La diode

1. Présentation METTRE LE SYMBOLE

La diode possède 2 modes de fonctionnement :

- Direct: On appelle sens direct ou encore sens passant, celui qui laisse passer le courant. Le courant traversera alors la diode de l'anode vers la cathode.
- Inverse : A contrario le sens inverse, lui bloquera le passage du courant, on dit qu'elle est bloquée.